# Relevé des caractéristiques d'un potentiomètre chargé

D = 4,3

**But** : Etudier les caractéristique et l'influence sur la courbe de tension d'un potentiomètre chargé.


Matériel: Une alimentation stabilisé CN 7B 4000 ou GPS3030DDS

Un multimètre Fluke 73 en voltmètre Une planche d'expérience 3M ACE 109

Une résistance de  $10k\Omega$ Une résistance de  $4.7k\Omega$ 

Un potentiomètre linéaire de 10kΩ

## Schéma:

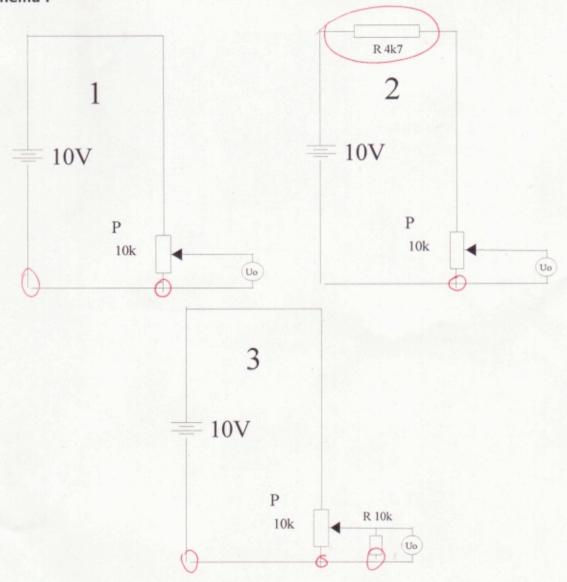


#### Mesures:

potentiomètre 10kohms	Volts du Schéma 1	Volts du Schéma 2	Volts du Schéma 3
0	0	0	0
1	1	0.65	0.85
2	1.88	1.29	1.61
3	2.84	1.97	2.33

4	3.76	2.62	3.02
5	4.79	3.27	3.74
6	5.72	3.93	4.51
7	6.65	4.58	5.36
8	7.6	5.24	6.3
9	8.56	5.9	7.62
10	9.56	6.57	9.02

### Tracés:

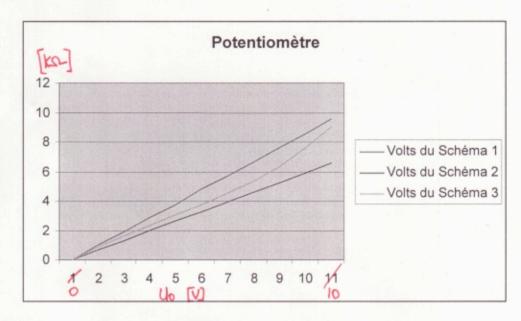

#### Conclusion:

Sans aucune résistance les valeurs sont positives et assez proche des kilo ohms du potentiomètre, sinon plus le nombre d'omhs dans les résistance augmente plus les valeurs en volt se rapproche de la valeur du potentiomètre en kilo ohms.