
Re	ecitation: testeur de piles.
1)	Quelle est la fonction de IC2 (CA3162)  Sors a relier avec le trac qui tourke  Convertiseur analogique digital
2)	Que fais C1 lorsque l'on enfonce P1 (test)?  Le cordosateur se décharge et  Ordécharge le cordo et le circit s'alum
3)	Quelle est la tension sur la base de T2, par rapport à la masse, lorsque le bouton P1 est enfoncé?  5 v 1.2 v
4)	Au repos, quelle est la tension, par rapport à la masse:  • à la sortie du régulateur U1?  • aux bornes de C1?  • sur la base de T1?  • sur la base de T2?  • sur la base de T2?
	Quel phénomène utilise - t'on pour obtenir l'arrêt automatique du testeur de pile?  Jéchargement du condosséer et les à thans isters  condui sont la charge d'un condo sur traver s'il
6)	Que provoque l'enfoncement de SW2?  chargoment des Ct que l'aire plus l'appoise, 7 passe par  es 2 transistors R2 et 26 se mette onsemble se
7)	Quelle est la fonction de T3?  relier los Ztras en son 66  Percoct a l'affictour de s'allamer cou
8)	Quelle est la valeur indiquée par le testeur de pile lors du teste d'une pile de 1.5V neuve?
9)	Quelle sera la valeur indiquée par le testeur de pile lors du teste d'une pile de 9V usée ?

Testeur de piles \_

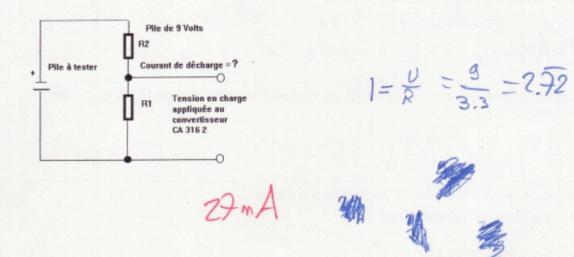10) Quelle est la fonction de IC3 (CA3161)

Faire la liaison quec la pette plage Convertiseer digital en sooment

Calculez le courant débité par une pile de 9V neuve lors du test de celle-ci sachant que R2=330Ω et R1=3.3Ω?



13) 40 sq

